




ZADACI - Elektronički logički sklopovi i registri


1. Nacrtaj logički sklop NE i njegovu tablicu istinitosti

2. Nacrtaj logički sklop I i njegovu tablicu istinitosti

3. Nacrtaj logički sklop ILI i njegovu tablicu istinitosti

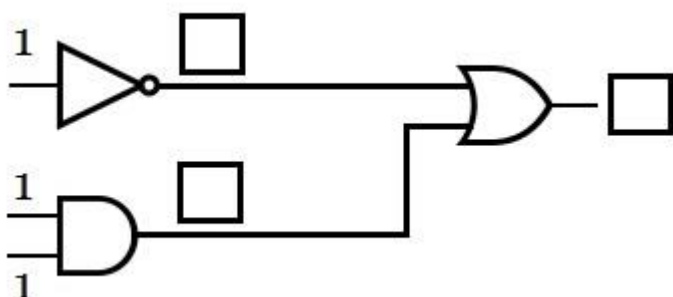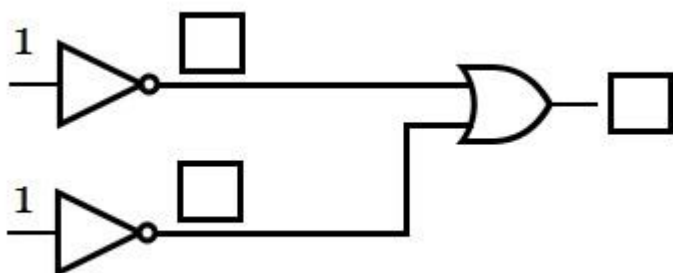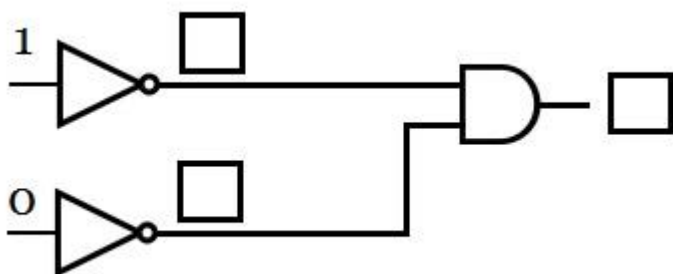4. Na temelju ulaznih stanja odredi izlazno stanje iz kombiniranog elektroničkog sklopa



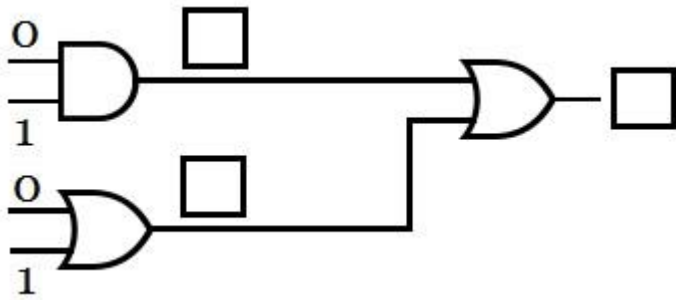

5. Nacrtaј kombinirani elektronički logički sklop. Na ulazu sklopa I stanje je jedan (1) i nula (0), a izlaz ovog sklopa spojen je na ulaz sklopa **NE**.

6. Nabroji koji su sve dijelovi procesora (CPU) i čime su oni međusobno povezani. Nacrtaј shematski prikaz procesora koji se nalazi u knjizi.

7. Što je aritmetičko-logička jedinica?

8. Što su registri procesora i čemu oni služe?

9. Što je upravljačka jedinica?

10. Koja je razlika između vanjskih i unutarnjih sabirnica?